

《数字逻辑与数字系统》实验报告

学院 智算学部 年级 2019 级 班级 计科一班 姓名 李润泽 学号 3019244266

课程名称 数字逻辑与数字系统 实验日期 2021.04.27 成绩

同组实验者

实验项目名称 算术逻辑单元（ALU）的设计与实现

一. 实验目的

- 1、掌握全加器和行波进位加法器的结构；
- 2、熟悉加减法运算及溢出的判断方法；
- 3、掌握算术逻辑单元（ALU）的结构；
- 4、熟练使用 SystemVerilog HDL 的行为建模和结构化建模方法对 ALU 进行描述实现；
- 5、为“单周期 MIPS 处理器的设计与实现”奠定基础。

二. 实验内容

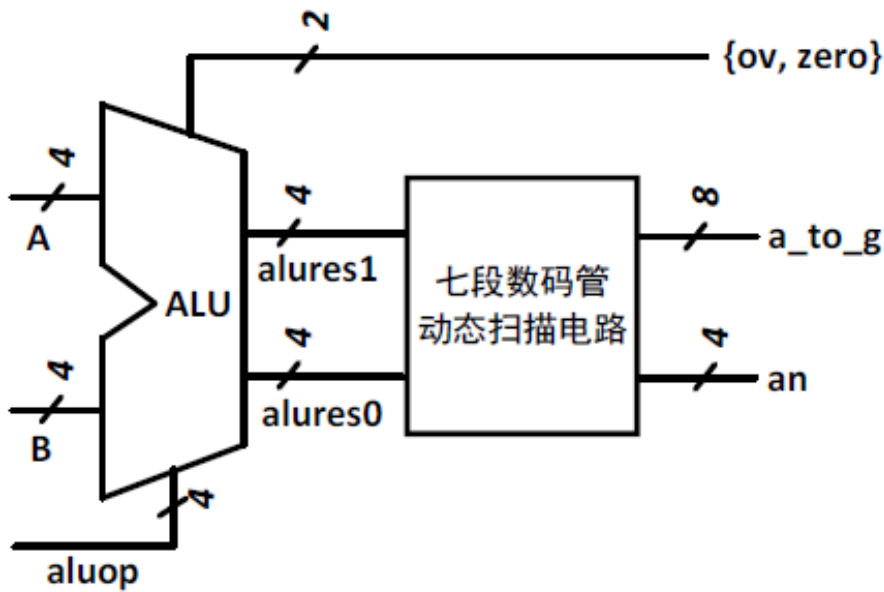


图 2-4 实验的顶层模块

天津大学本科生实验报告专用纸

基于 SystemVerilog HDL 设计并实现一个 4 位 ALU 单元。整个工程的顶层模块如图 2-4 所示，输入/输出端口如表 2-2 所示。注意，顶层模块由两个子模块组成，其中，一个是 ALU 单元，另一个是 7 端数码管动态显示扫描单元。同学们只需要实现 ALU 单元即可，动态显示扫描单元在工程中直接提供。

表 2-2 输入/输出端口

端口名	方向	宽度 (位)	说明
A	输入	4	操作数 A。
B	输入	4	操作数 B。
aluop	输入	4	操作类型。
ov	输出	1	有符号数加/减法溢出标志。
zero	输出	1	零标志（对所有操作均有效）。
a_to_g	输出	8	连接七段数码管的数据输入端 CA-CG 和 dp 段，用于显示 ALU 单元的运算结果。
an	输出	4	连接 4 个七段数码管的使能端，其中 an[0]对应的数码管显示非乘法结果或乘法结果的低 4 位，an[1]对应的数码管显示乘法结果的高 4 位。剩余两个数码管不点亮。

ALU 单元所支持的运算功能如表 2-3 所示。

表 2-3 ALU 单元所支持的运算功能

aluop	助记符	功能	说明*
0000	AND	按位与	alures0 = A & B, alures1 = 0
0001	OR	按位或	alures0 = A B, alures1 = 0
0010	XOR	按位异或	alures0 = A ⊕ B, alures1 = 0
0011	NAND	按位与非	alures0 = ~(A & B), alures1 = 0
0100	NOT	逻辑非	alures0 = ~A, alures1 = 0
0101	SLL	逻辑左移	alures0 = A << B (B 取低 3 位), alures1 = 0
0110	SRL	逻辑右移*	alures0 = A >> B (B 取低 3 位), alures1 = 0
0111	SRA	算术右移	alures0 = A >>> B (B 取低 3 位), alures1 = 0
1000	MULU	无符号数乘法	alures0 = (A * B)[3:0], alures1 = (A * B)[7:4]
1001	MUL	有符号数乘法	alures0 = (A * B)[3:0], alures1 = (A * B)[7:4]
1010	ADD	有符号数加法	alures0 = A + B, alures1 = 0, 需要设置 ov
1011	ADDU	无符号数加法	alures0 = A + B, alures1 = 0
1100	SUB	有符号数减法	alures0 = A - B, alures1 = 0, 需要设置 ov
1101	SUBU	无符号数减法	alures0 = A - B, alures1 = 0
1110	SLT	有符号数比较	alures0 = (A < B)? 1 : 0, alures1 = 0
1111	SLTU	无符号数比较	alures0 = (A < B)? 1 : 0, alures1 = 0

\$: 所有运算均需要设置 zero 位。

&: 算数右移高位补符号位的前提是对有符号数进行右移，需要特别注意这一点。

完成上述 ALU 单元的世纪，必需满足如下几点要求：

- 1、ALU 单元的输入 A 和 B 均是补码形式。
- 2、实现加法和减法时，不能使用 “+” 和 “-” 两种运算符，且只能通过一个行波进位加法器和其它必要的逻辑电路实现。
- 3、可以使用 “*” 运算符实现乘法，但该运算符在只适用无符号数的乘法，有符号数的乘法需要同学们考虑如何处理。
- 4、实现算术右移是，可以使用运算符 “>>>” .

三. 实验原理与步骤（注：步骤不用写工具的操作步骤，而是设计步骤）


1. 写出全加器的 SystemVerilog HDL 代码。

```
module fulladder(
    input logic A,
    input logic B,
    input logic Cin,
    output logic S,
    output logic Cout
);
    always_comb begin
        if((A==1&&B==1&&Cin==1)||((A==1&&B==0&&Cin==0)||
(A==0&&B==1&&Cin==0)||((A==0&&B==0&&Cin==1))) begin
            S = 1;
        end
        else begin S = 0; end
        if((A==1&&B==1&&Cin==1)||((A==1&&B==1&&Cin==0)||
(A==0&&B==1&&Cin==1)||((A==1&&B==0&&Cin==1))) begin
            Cout = 1;
        end
        else begin Cout = 0; end
    end
endmodule
```


2. 写出行波进位加法器的结构化建模的 SystemVerilog HDL 代码。

```
module rca(
    input [3:0]A,
    input [3:0]B,
    input Cin,
    output [3:0]S,
    output Cout
);
    wire [4:0] temp;
    assign temp[0] = Cin;
    genvar i;
    for(i=0; i<4; i=i+1) begin
        fulladder add(
            .A      (A[i]),
            .B      (B[i]),
            .Cin     (temp[i]),
            .Cout    (temp[i+1]),
            .S       (S[i])
        );
    end
    assign cout = temp[4];
endmodule
```

 3. 画出实现加/减法运算的逻辑电路原理图，并说明为什么加/减法可以只使用一个加法器进行实现。



行波进位加法器：

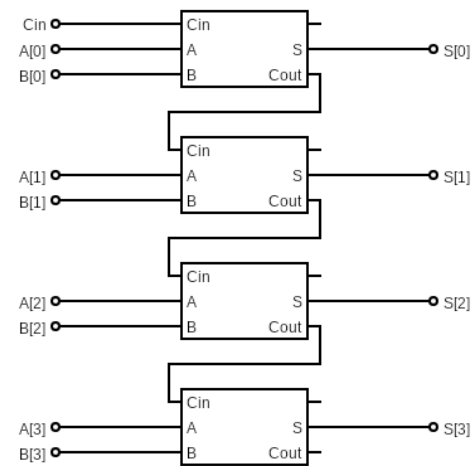

为什么可以只用一个加法器就可以同时进行加减法运算：

因为输入值 B 将自己与 aluop[2]相结合（可以看到，需要减法时，aluop[2]=1，需要加法时，aluop[2]=0）。我们就可以设置以下语句：

assign Cin=aluop[2]==0 ? 4'b0000 : 4'b1111;

如果是加法，没有任何变化，Cin=0;

如果是减法，B 取反加一（加的“一”为 Cin[0]）

这样就可以实现了用一个加法器同时实现加减法运算

4. 给出有符号数加/减法溢出的判断规则。

有符号数加法：(A[3]==B[3])&&(A[3]!=S[3])，

即当且仅当 A、B 符号相同且 A、S 符号相反。

有符号数减法：(A[3]!=B[3])&&(S[3]!=A[3])，

即当且仅当 A、B 符号相反且 A、S 符号相反。



5. 给出 ALU 单元的 SystemVerilog HDL 代码。

```
module alu(  
    input [3:0] A,  
    input [3:0] B,  
    input [3:0] aluop,  
    output logic [7:0] alures,  
    output logic ZF,  
    output logic OF  
);  
    logic Cout;
```

```
    logic [3:0] S;  
    logic [3:0] Cin;  
  
    assign Cin=aluop[2]==0 ? 4'b0000 : 4'b1111;  
  
    rca ADD(  
        .A      (A),  
        .B      ((~B&Cin)|(B&(~Cin))),  
        .Cin     (Cin[0]),  
        .S       (S),  
        .Cout    (Cout)  
    );  
  
    always_comb begin  
        case(aluop)  
            4'b0000:begin alures[3:0]=A&B; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0001:begin alures[3:0]=A|B; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0010:begin alures[3:0]=A^B; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0011:begin alures[3:0]=~(A&B); alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0100:begin alures[3:0]=~A; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0101:begin alures[3:0]=A<<B[2:0]; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0110:begin alures[3:0]=A>>B[2:0]; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b0111:begin alures[3:0]=$signed(A)>>>B[2:0]; alures[7:4]=4'b0000; OF=0;  
ZF=!alures; end  
            4'b1000:begin alures[7:0]=A*B; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b1001:begin alures[7:0]={ {4{A[3]}},A}*{{4{B[3]}},B}; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b1010:begin  
                if((A[3]==B[3])&&(A[3]!=S[3])) begin  
                    alures[3:0]=S; alures[7:4]=4'b0000; OF=1;ZF=!alures;  
                end  
                else begin  
                    alures[3:0]=S; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures;  
                end  
            end  
            4'b1011:begin alures[3:0]=S; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end  
            4'b1100:begin  
                if((A[3]!=B[3])&&(S[3]!=A[3]))begin  
                    alures[3:0]=S[3:0]; alures[7:4]=4'b0000; OF=1; ZF=!alures;  
                end  
                else begin  
                    alures[3:0]=S[3:0]; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures;  
                end  
            end  
            4'b1101:begin alures[3:0]=S; alures[7:4]=4'b0000; OF=0; ZF=!alures; end
```

```
4'b1110:begin      alures[0]=$signed(A)<$signed(B)      ?      1:0;
alures[7:1]=7'b0000000; OF=0; ZF=!alures; end
4'b1111:begin  alures[0]=A<B  ?  1:0;  alures[7:1]=7'b00000000;  OF=0;
ZF=!alures; end
      endcase
    end
endmodule
```

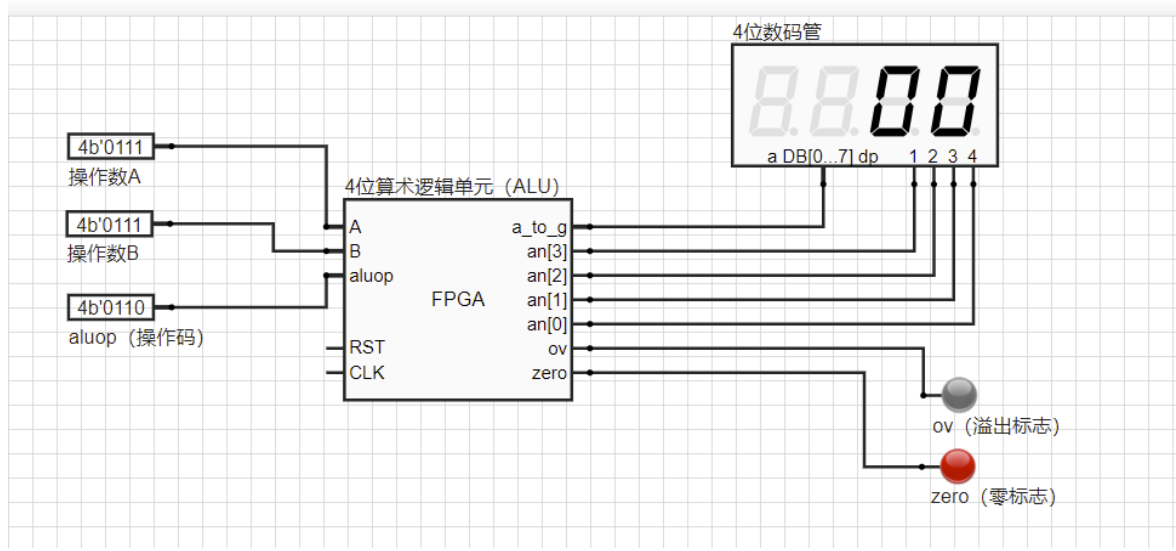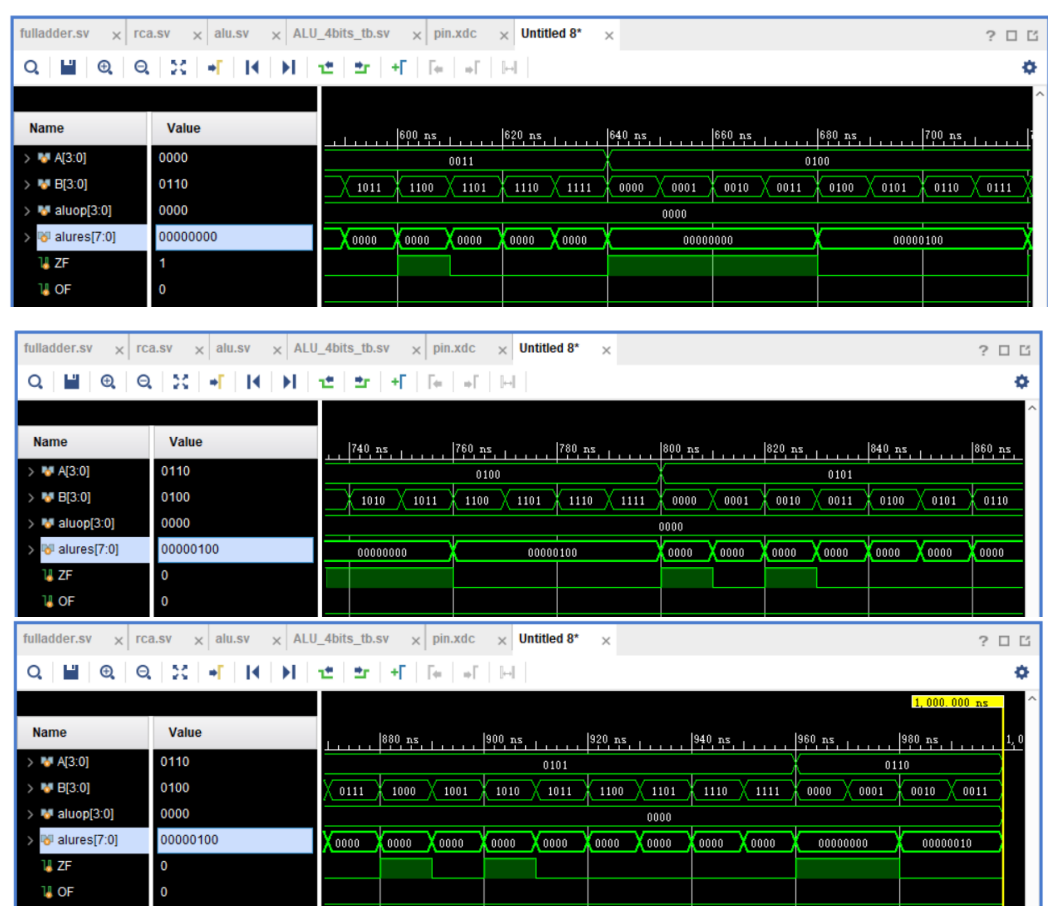四. 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 FPGA 硬件云平台的截图）
注：远程 FPGA 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可



五. 实验中遇到的问题和解决办法

1、Vivado 无法生成比特流：

在进行 Vivado 实验中，其中一个步骤：**Generate Bitstream** 时发生报错，其中，重点句如下：

NOTE: When using the Vivado Runs infrastructure (e.g. launch_runs Tcl command), add this command to a .tcl file and add that file as a pre-hook for write_bitstream step for the implementation run.


在进行网络查询之后，我发现缺少一个文件，因此，我们可以将如下三行代码：

set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]

set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]

set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks RTSTAT-1]

写到一个.tcl 文件中并保存，再将保存文件导入，便可正确生成比特流，操作如下：

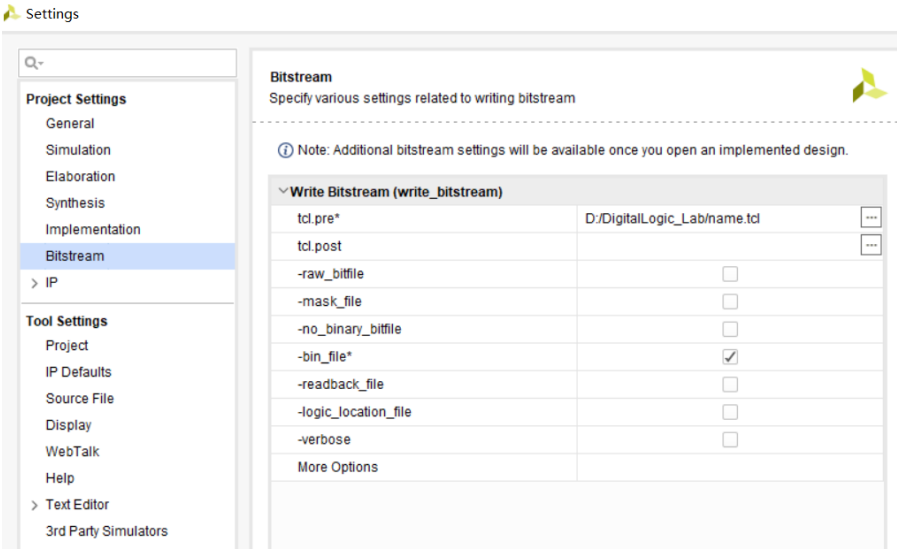

2、实验无法进行模拟测试：

我们将 ALU_4bits_tb.sv 文件置顶就行。

六. 附加题（若实验指导书无要求，则无需回答）

教师签字：

年 月 日

