

《数字逻辑与数字系统》实验报告

学院_智算学部_ 年级_2019级_ 班级_计科一班_ 姓名_李润泽_ 学号_3019244266_

课程名称_数字逻辑与数字系统_ 实验日期_2021.6.1_ 成绩_____

同组实验者_____

实验项目名称_自动贩售机的设计与实现_

一. 实验目的


- 1、掌握有限状态机的设计方法；
- 2、能够使用 SystemVerilog 进行三段式状态机的建模。

二. 实验内容

采用有限状态机，基于 SystemVerilog HDL 设计并实现一个报纸自动贩售机。整个工程的顶层模块如下图所示，输入/输出端口如右表所示。使用 4 个七段数码管实时显示已付款和找零情况。其中，两个数码管对应“已付款”，另两个数码管对应“找零”，单位为分。通过 1 个拨动开关对数字钟进行复位控制。使用两个按键模拟投币，其中一个按键对应 5 分，另一个按键对应 1 角。使用 1 个 LED 灯标识出售是否成功，灯亮表示出售成功，否则表示已付款不够，出售失败。

- 假设报纸价格为 15 分，合法的投币组合包括：
- (1) 1 个 5 分的硬币和 1 个 1 角的硬币，不找零；
 - (2) 3 个 5 分的硬币，不找零；
 - (3) 1 个 1 角的硬币和 1 个 5 分的硬币，不找零；
 - (4) 2 个 1 角的硬币是合法的，找零 5 分。

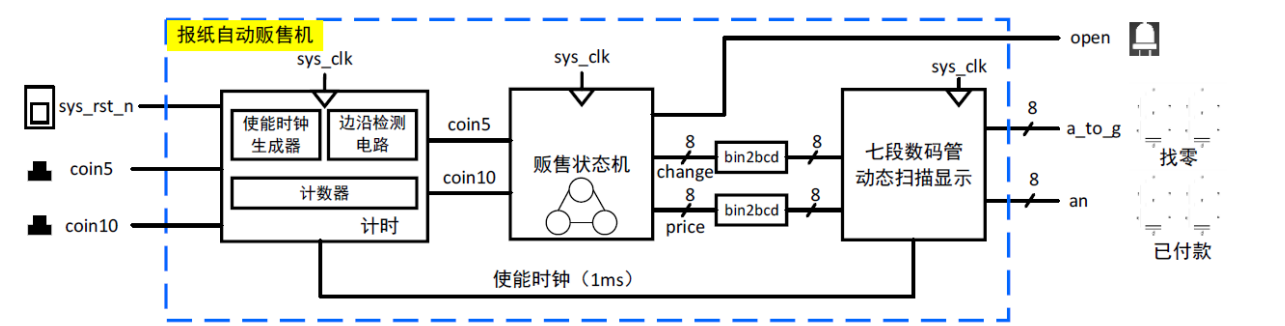当投入硬币的组合为上面 4 种之一时，则购买成功，LED 灯亮。购买成功后，LED 灯持续亮 10 秒，然后自动熄灭，同时 4 个数码管也恢复为 0。



报纸自动贩售机顶层模块

天津大学本科生实验报告专用纸

报纸自动贩售机由 4 部分构成。

第一部分是计时器模块，该模块又由 3 个子模块构成，分别是计数器电路、使能时钟生成电路和边沿检测电路。

第二部分是整个自动贩售机电路的核心——贩售机状态机。状态机根据投币情况产生“已付款”和“找零”输出。此外，如果已付款超过 15 分，则将 LED 灯点亮，表示出售成功。

第三部分是两个 8 位二进制转 BCD 模块，分别将二进制的“已付款”和“找零”值转化为 BCD 编码，即 10 进制数。本实验中，该模块不需要实现，由教师直接提供 IP 使用。

第四部分是 7 段数码管动态扫描显示模块，它实现“已付款”和“找零”值得最终显示。


输入/输出端口			
端口名	方向	宽度（位）	作用
sys_clk	输入	1	系统基准时钟，主频 25MHz。
sys_rst_n	输入	1	连接拨动开关，对数字中进行复位。低电平有效。
coin5	输入	1	连接按键，每按下一次，表示投入 1 个 5 分硬币，按键按下为高电平。
coin10	输入	1	连接按键，每按下一次，表示投入 1 个 1 角硬币，按键按下为高电平。
open	输出	1	连接 LED 灯，灯亮表示购买成功；灯灭表示支付费用不够，购买失败。购买成功后，灯持续亮 10s，然后熄灭。
a_to_g	输出	8	连接七段数码管的数据输入端 CA~CG 和 DP，用于实时显示“已支付费用”和“找零”。采用共阳极控制，数码管低电平点亮。DP 段永远不点亮。
an	输出	4	连接 4 个七段数码管的使能端 AN0~AN3，其中 AN0 和 AN1 显示“已支付费用”，AN2 和 AN3 显示“找零”。使能信号高电平有效。

完成上述分秒数字钟的设计，需要有以下几点需要注意：


- 1、7 段数码管动态扫描必须采用使能时钟实现，扫描频率为 1KHz（1ms）。
- 2、必须通过边沿检测电路识别“5 分”和“1 角”按键按下产生的上升沿，以用于后续处理。
- 3、用于计时的时钟频率为 25MHz（40ns）。
- 4、由于 7 段数码管的扫描周期是 1ms，购买成功后需要等待 10s，从而造成仿真时间过长。为了加快仿真速度，可以在仿真的时候使用较大的计时单位和扫描速度。

三. 实验原理与步骤（注：步骤不用写工具的操作步骤，而是设计步骤）

1. 画出自动贩售机的状态转换图。

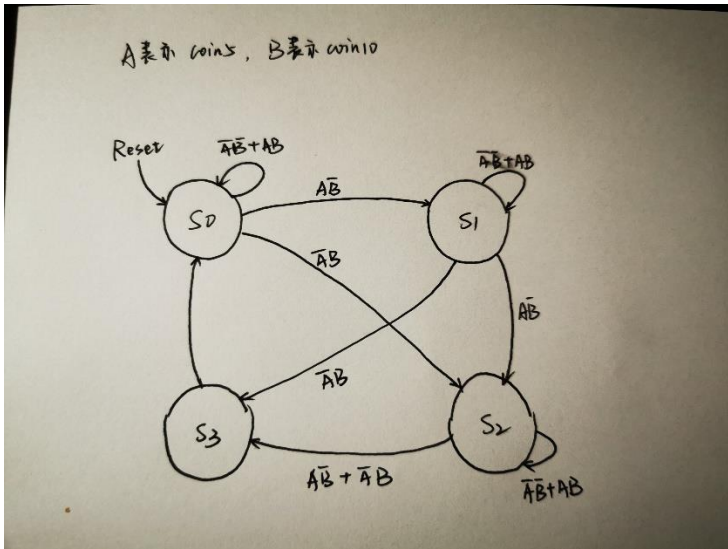

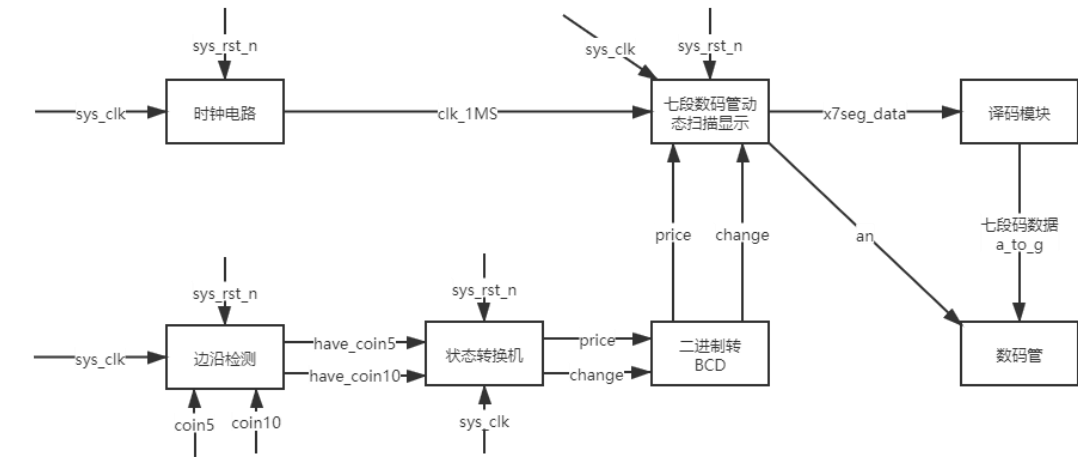2. 画出自动贩售机电路的原理图（模块级别即可，如使能时钟模块、边沿检测模块等）。



3. 报纸自动贩售机的 SystemVerilog 代码。

(1) vend.sv

```
module vend(
    input sys_clk, sys_rst_n,
    input coin5, coin10,
    output [3 : 0] an,
    output [7 : 0] a_to_g,
    output open
);
    logic [7:0] price, change, bcd_0, bcd_1;
    logic clk_1MS;
    logic [3:0] x7seg_data;
    logic have_coin5, have_coin10;

    clken U0(
        .sys_clk (sys_clk),
        .sys_rst_n (sys_rst_n),
        .clk_flag (clk_1MS)
    );
    edge_detect U1(
        .sys_clk (sys_clk),
        .sys_rst_n (sys_rst_n),
        .coin5 (coin5),
        .coin10 (coin10),
        .have_coin5 (have_coin5),
        .have_coin10(have_coin10)
    );
    state U2(
        .sys_clk (sys_clk),
        .sys_rst_n (sys_rst_n),
        .have_coin5 (have_coin5),
        .have_coin10(have_coin10),
        .price (price),
        .change (change),
        .open (open)
    );
    bin2bcd_0 U3(
        .bin (price),
        .bcd (bcd_0)
    );
    bin2bcd_0 U4(
        .bin (change),
        .bcd (bcd_1)
    );
endmodule
```

```

x7seg_scan U5(
    .sys_clk    (sys_clk),
    .sys_rst_n  (sys_rst_n),
    .clk_flag   (clk_1MS),
    .price      (bcd_0),
    .change     (bcd_1),
    .x7seg_data (x7seg_data),
    .an         (an)
);
x7seg_dec U6(
    .D          (x7seg_data),
    .a_to_g     (a_to_g)
);

endmodule

(2) clken.sv
module clken #(parameter SYS_CLK_FREQ = 25_000_000, TARGET_CLK_FREQ = 1000, N =
15)(
    input          sys_clk,
    input          sys_rst_n,
    output logic    clk_flag
);

    localparam CNT_MAX = SYS_CLK_FREQ/TARGET_CLK_FREQ;
    logic [N-1:0]r_cnt;

    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(!sys_rst_n) r_cnt <= 0;
        else if(r_cnt == CNT_MAX-1) r_cnt <= 0;
        else r_cnt <= r_cnt+1;
    end
    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(!sys_rst_n) clk_flag = 1'b0;
        else if(r_cnt == CNT_MAX-1) clk_flag <= 1'b1;
        else clk_flag <= 1'b0;
    end

endmodule

```

```

(3) edge_detect.sv
module edge_detect(
    input          sys_clk,
    input          sys_rst_n,
    input          coin5,
    input          coin10,
    output logic    have_coin5,
    output logic    have_coin10
);

    logic [1:0] coin5_start;
    logic [1:0] coin10_start;

    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(sys_rst_n == 0) coin5_start <= 2'b00;
        else coin5_start <= {coin5_start[0], coin5};
    end
    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(sys_rst_n == 0) coin10_start <= 2'b00;
        else coin10_start <= {coin10_start[0], coin10};
    end

    assign have_coin5 = (coin5_start[0] & (~coin5_start[1]));
    assign have_coin10 = (coin10_start[0] & (~coin10_start[1]));

endmodule

(4) state.sv
module state(
    input          sys_clk,
    input          sys_rst_n,
    input          have_coin5,
    input          have_coin10,
    output logic    [7:0]price,
    output logic    [7:0]change,
    output logic    open
);

    logic [30:0]cnt;
    logic start_flag;
    logic [1:0]S0,S1,S2,S3;
    logic [1:0]current_state,next_state;
    logic [7:0]cnt5,cnt10;

```

```
logic Is20;
logic flag;

assign S0=0;
assign S1=1;
assign S2=2;
assign S3=3;

always_ff @(posedge sys_clk) begin
    if(!sys_rst_n) begin
        cnt <= 0;
        flag <= 0;
    end
    else if(next_state == S3) begin
        if(cnt == 249_999_990) begin
            flag <= 1;
            cnt <= 0;
        end
    end
    else flag <= 0;
end

always_ff @(posedge sys_clk) begin
    if(!sys_rst_n) Is20 <= 0;
    else if(current_state == S2 && have_coin10) Is20 <= 1;
    else if(next_state == S0) Is20 <= 0;
    else Is20 <= Is20;
end

always_ff @(posedge sys_clk) begin
    if(!sys_rst_n) current_state <= S0;
    else current_state <= next_state;
end

always_comb begin
    case(current_state)
        S0: begin
            if(have_coin5) next_state = S1;
            else if(have_coin10) next_state = S2;
            else next_state = S0;
        end
        S1: begin
            if(have_coin5) next_state = S2;
            else if(have_coin10) next_state = S3;
            else next_state = S1;
        end
    end
```

```
S2: begin
    if(have_coin5) next_state = S3;
    else if(have_coin10) next_state = S3;
    else next_state = S2;
end
S3: begin
    if(flag) next_state = S0;
    else next_state = S3;
end
endcase
end

always_ff @(posedge sys_clk) begin
    case(next_state)
        S0: begin
            open <= 0;
            change <= 0;
            price <= 0;
        end
        S1: begin
            open <= 0;
            change <= 0;
            price <= 5;
        end
        S2: begin
            open <= 0;
            change <= 0;
            price <= 10;
        end
        S3: begin
            open <= 1;
            if(Is20) begin
                change <= 5;
                price <= 20;
            end
            else begin
                change <= 0;
                price <= 15;
            end
        end
    end
endcase
end

endmodule
```

```
(5) x7seg_scan.sv
module x7seg_scan(
    input          sys_clk,
    input          sys_rst_n,
    input          clk_flag,
    input logic     [7:0]change,
    input logic     [7:0]price,
    output logic     [3:0]x7seg_data,
    output logic     [3:0]an
);

    logic [3:0]cnt;


    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(!sys_rst_n) cnt <= 0;
        else if(clk_flag) begin
            if(cnt == 4) cnt <= 1;
            else cnt <= cnt+1;
        end
    end
    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(!sys_rst_n) x7seg_data <= 4'b0000;
        else if(cnt == 1) x7seg_data <= price[3:0];
        else if(cnt == 2) x7seg_data <= price[7:4];
        else if(cnt == 3) x7seg_data <= change[3:0];
        else if(cnt == 4) x7seg_data <= change[7:4];
    end
    always_ff @(posedge sys_clk) begin
        if(!sys_rst_n) an <= 4'b0000;
        else if(cnt == 1) an <= 4'b0001;
        else if(cnt == 2) an <= 4'b0010;
        else if(cnt == 3) an <= 4'b0100;
        else if(cnt == 4) an <= 4'b1000;
    end
endmodule
```


```
(6) x7seg_dec.sv
module x7seg_dec(
    input          [3:0]D,
    output logic[7:0]a_to_g
);

    always_comb begin
        case(D)
            0 : a_to_g = 8'b11000000;
            1 : a_to_g = 8'b11111001;
            2 : a_to_g = 8'b10100100;
            3 : a_to_g = 8'b10110000;
            4 : a_to_g = 8'b10011001;
            5 : a_to_g = 8'b10010010;
            6 : a_to_g = 8'b10000010;
            7 : a_to_g = 8'b11111000;
            8 : a_to_g = 8'b10000000;
            9 : a_to_g = 8'b10010000;
            default a_to_g = 8'b11000000;
        endcase
    end
endmodule
```

四. 仿真与实验结果（注：仿真需要给出波形图截图，截图要清晰，如果波形过长，可以分段截取；实验结果为远程 **FPGA** 硬件云平台的截图）

注：远程 **FPGA** 硬件云平台截图只需要一个测试激励即可

 

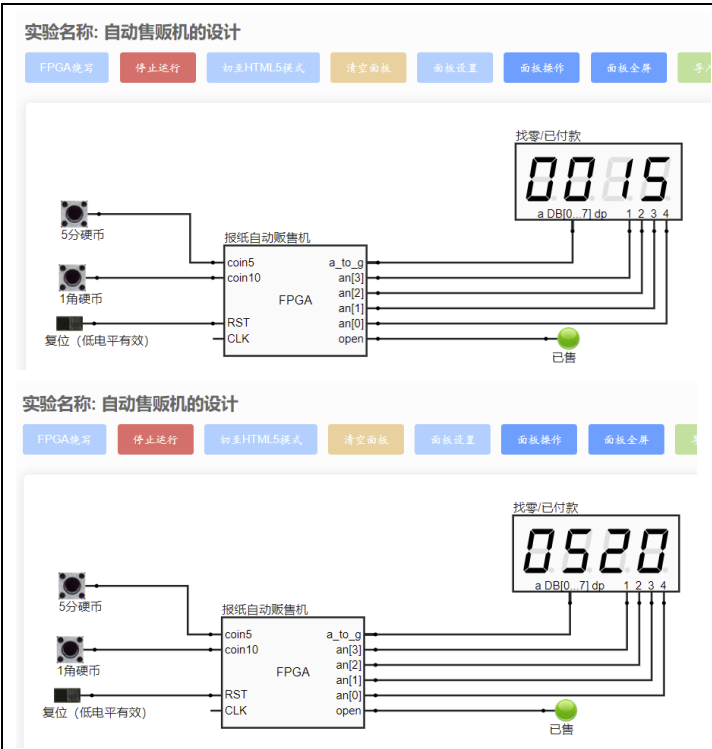

五. 实验中遇到的问题和解决办法

六. 附加题（若实验指导书无要求，则无需回答）

教师签字:

年 月 日